

אראיה חשמלית

אראיה במערכות חשמליות

פרק 4

עמ' 112-92

כיתה ט עיונית, עתודה



מעגלים טוריים ומעגלים מקבילים


ויתן לחבר רכיבים חשמליים במעגל חשמלי בצורות שונות. יש שני סוגי חיבור בסיסי:

חיבור טורי וחיבור מקבילי

בשני סוגי המעגלים הללו יש קשר בין הגדים השוניים במעגל: עצמת הזרם החשמלי, ההתנגדות החשמלית, והמתח החשמלי.

עם זאת, סוג הקשרים בין הגדים הללו שונה במעגל הטורי והן במעגל המקביל.

מעגל טורי

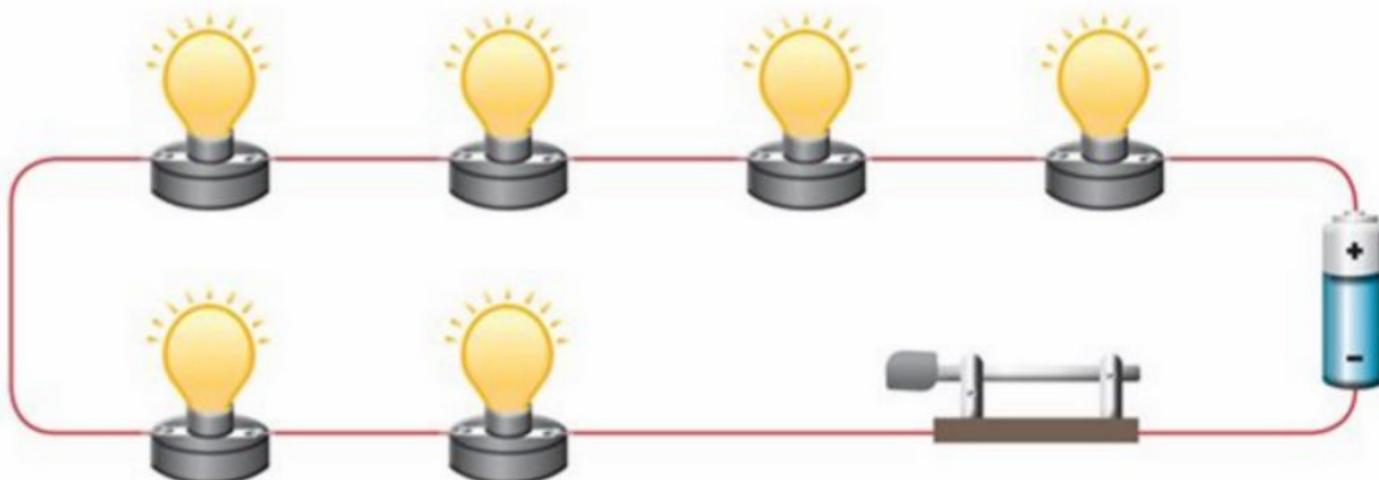

- חיבור בטור הוא חיבור של מכשירים חשמליים בשורה, האחד אחרי השני, לאורך חוט מוליך.
בחיבור בטור המכשירים החשמליים תלויים האחד בשני, כלומר:
אם אחד המכשירים החשמליים מתקלקל, שאר המכשירים החשמליים שבמעגל מפסיקים גם הם לפעול.

מט"ח - מעגל טורי

עמ' 92

מתוך המקור שווה לסכום המתחים של כל אחד מהמרכיבים החשמליים המחברים בטור

$$V = V_1 + V_2 + V_3$$

תרגיל


שתי נורות שונות חוברו בטור אל סוללה של 4.5 וולט. המתח שנוצר בין הקצוות של אחת הנורות הוא 2.5 וולט.

- א. מהו המתח על הנורה השנייה? הסבירו מדוע.
- ב. חשבו את עוצמת הזרם החשמלי שעובר דרך כל נורה, אם נתון שההנגדות של הנורה השנייה היא 2 אוהם.
- ג. חשבו את ההנגדות של הנורה הראשונה.


עמ' 95

במעגל טורי:

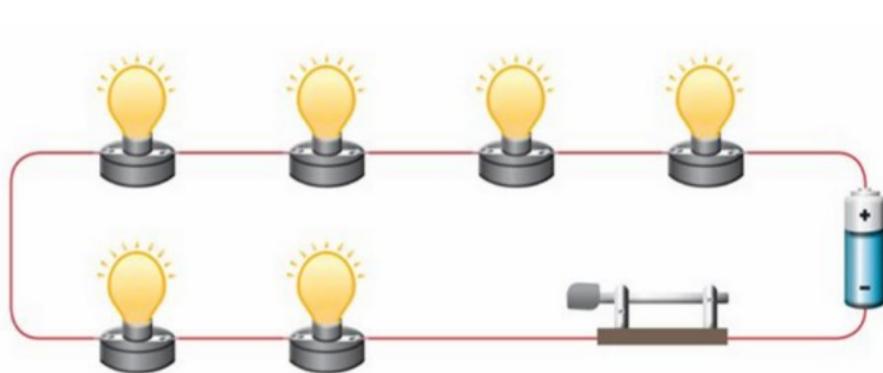- עוצמת הזרם החשמלי שווה בכל נקודה במעגל.
- המתח החשמלי של המקור שווה לסכום המתחים שעל כל אחד מהרכיבים החשמליים המתחוברים ב串联.
- כאשר מספר הרכיבים החשמליים המתחוברים ב串联 גדול, עוצמת הזרם ב串联 קטנה (כל עוד מתח המקור נותר בלי שינוי).




מעגל מקבילי

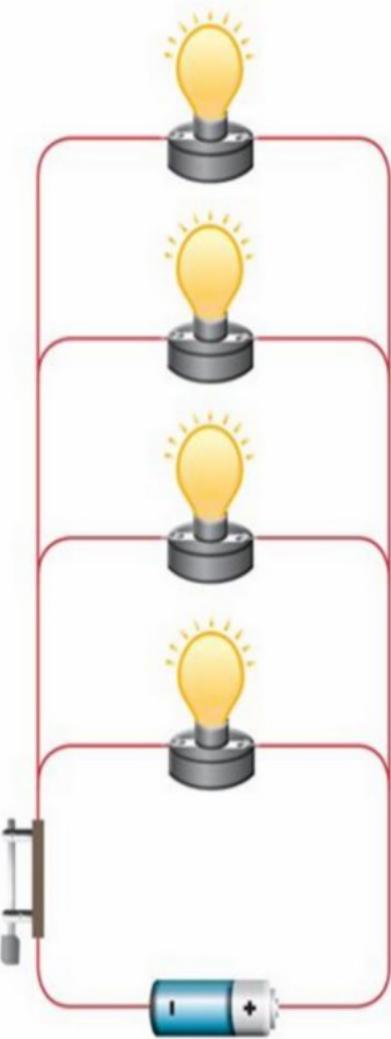

חיבור במקביל הוא חיבור שיש בו מסלול ראשי שמנעו מסתעפים כמה ערפים. במסלול הראשי מחובר מקור חשמלי, ובכל ענף מחובר רכיב חשמלי כמו ערה, גדר או כל מכשיר חשמלי אחר. כל ענף הוא מסלול נפרד למעבר הזרם, וכל רכיב חשמלי יש מעגל משלו שבו הוא מחובר למקור. מקובל לכנות את הזרם העובר במסלול הראשי בשם **הזרם הראשי**.

עמ' 96

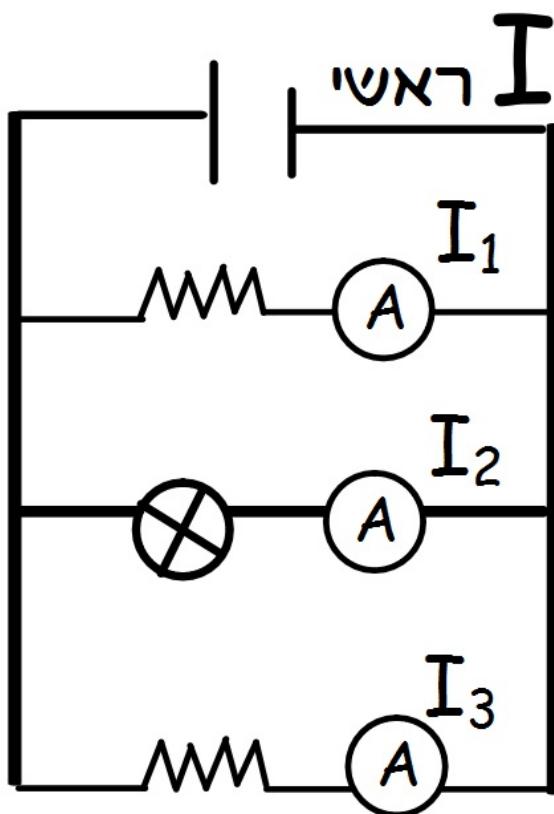עוצמת הזרם החשמלי במסלול הראשי
שווה לסכום עוצמות הזרם בערפים
השווים במעגל מקבילי.




$$I = I_1 + I_2 + I_3$$

עמ' 99

המתח החשמלי של המקור שווה
لمתח החשמלי בכל אחד מהע-
השוים במעגל מקבילי.

$$V = V_1 = V_2 = V_3$$

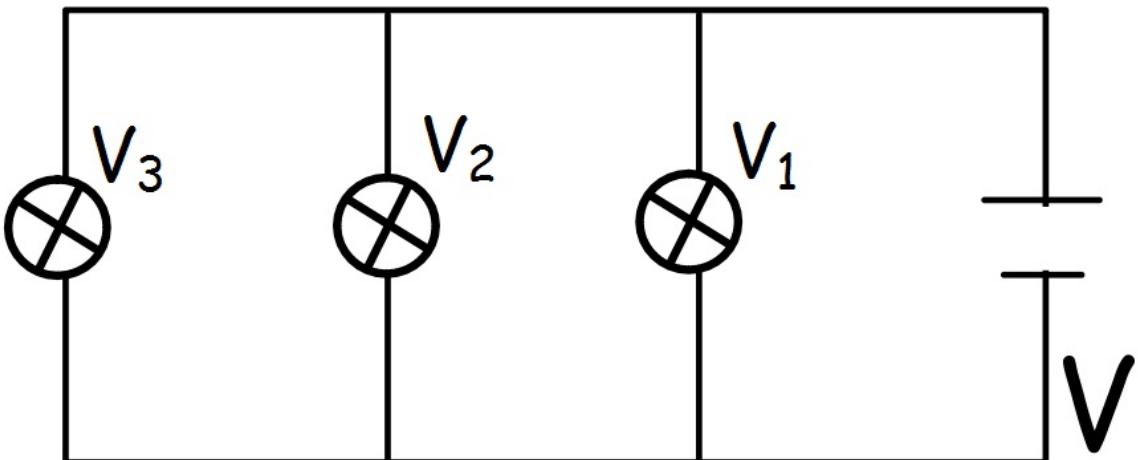

- . 1. שתי נורות שוונוט מחוברות במקביל אל סוללה. עוצמת הזרם העובר דרך הסוללה היא 5 אמפר, ועוצמת הזרם שעובר דרך אחת הנורות היא 3 אמפר. חשבו את עוצמת הזרם שעובר דרך הנורה השנייה.
- . 2. שני נגדים, האחד של 5 אוהם והשני של 2 אוהם, מחוברים במקביל לסלוללה. עוצמת הזרם החשמלי העובר דרך הנגד השני היא 0.5 אמפר.
- א. חשבו את המתח על הנגד השני ואת המתח של הסוללה.
- ב. חשבו את עוצמת הזרם הראשי.
- ג. מחברים נגד נוסף של 4 אוהם במקביל לסלוללה. חשבו את עוצמת הזרם החשמלי העובר דרך נגד זה. הסבירו.
- ד. האם בעקבות חיבור הנגד נוסף משתנה עוצמת הזרם החשמלי העובר דרך כל אחד משני הנגדים הראשוניים? אם כן, חשבו את עוצמת הזרם החדשה. אם לא, הסבירו מדוע.
- ה. האם עוצמת הזרם החשמלי העובר דרך הסוללה משתנה? אם כן, חשבו את עוצמת הזרם החדשה. אם לא, הסבירו מדוע.

במעגל מקביל:

- המתח החשמלי של המקור שווה למתח שעיל כל אחד מהרכיבים החשמליים המחברים במעגל.
- עוצמת הזרם הראשי שווה לסכום של עוצמות הזרם בכל אחד מהענפים.
- כאשר מגדילים את מספר הרכיבים החשמליים המחברים במקביל, עוצמת הזרם הראשי עולה אך עוצמת הזרם העובר בכל רכיב אינה משתנה.
- כאשר אחד הרכיבים החשמליים "נשרף", עוצמת הזרם הראשי יורדת אך עוצמות הזרם בשאר הענפים אינה משתנה. לכן המכשירים המחברים בשאר הענפים ממשיכים לפעול.

הספק חשמלי

המנונח המבטא את קצב המרת האנרגיה החשמלית במכשיר חשמלי לסוגי אנרגיה אחרים הוא **הספק חשמלי**.

את הספק החשמלי נהוג לסמן באות P (האות הראשונה של המילה האנגלית Power). אם מסמנים את כמות האנרגיה החשמלית המומרת במכשיר חשמלי ב- E_{elc} , ואת הזמן שבו המכשיר פועל מסומנים באות t , אפשר לבטא את הספק של המכשיר בנוסחה זו:



עמ' 101

$$P = \frac{E_{elc}}{t}$$

W – יחידת המידה של ההספק החשמלי שווה ליחידת המידה של האנרגיה החשמלית (ג'ול) חלקי יחידת המידה של הזמן (שנייה), כלומר ג'ול/שנייה. יחידת מידה זו נקראת וואט (Watt) על שם המדען ג'יימס וואט. $1 \text{ וואט} = 1 \text{ ג'ול/שנייה}$.

כלומר, 1 וואט הוא ההספק החשמלי של מכשיר שבו אנרגיה חשמלית בכמות של 1 ג'ול מומרת בכל שנייה לסוגי אנרגיה אחרים.

kW – כאשר ההספק גבוה (אלפי וואט) משתמשים ביחידות קילו-וואט (kW),

MW – כאשר ההספק גבוה מאוד (מיליוני וואט) משתמשים ביחידות מגה-וואט (MW).

• **הספק חשמלי של מכשיר מבטא את קצב המרת האנרגיה החשמלית בו לסוגי אנרגיה אחרים.**

1. בחרו מכשיר חשמלי שנמצא ברוב הבתים (כגון קומקום חשמלי, מגהץ או מאוורר) ובדקו מה ההספק הרשום עליו. הביאו את הנתונים שמצאיםם לכיתה והשו אותם לנתחנים שהביאו התלמידים האחרים. מה אפשר ללמוד מהשוואה זו?
2. ההספק של קומקום הוא 900 ואט והספק של כפ' חשמלית הוא 300 ואט. מה המשמעות של ערכיהם אלו?
3. כאשר מאוורר פועל במשך 120 שניות, אנרגיה חשמלית של 6,000 ג'ול מומרת בו לאנרגיית תנועה, לאנרגיית קול ולחום. חשבו את ההספק החשמלי של המאוורר. הציגו את דרך החישוב.
4. ההספק של נורת הלוגן הוא 500 ואט. חשבו את כמות האנרגיה החשמלית המומרת בה כאשר היא פועלת במשך 10 דקות. הציגו את דרך החישוב.

чисובי אנרגיה חשמלית

את האנרגיה החשמלית המומרת במכשיר חשמלי לסוגי אנרגיה אחרים אפשר לחשב באמצעות הנוסחה זו:

$$E_{elc} = V \cdot I \cdot t$$

כאשר V מציין את המתח על המכשיר (ביחידות של וולט), I מציין את עוצמת הזרם העובר דרך המכשיר (ביחידות אמפר) ו- t מציין את משך הזמן שבו המכשיר פועל (בשניות).


עמ' 102

1. מחברים נורה חשמלית לסללה שהמתוח החשמלי שלה 3 וולט. עוצמת הזרם שעובר דרך הנורה במעגל זה היא 0.2 אמפר. חשבו את האנרגיה החשמלית המומרת בנורה במשך 10 דקות.
2. כדי לחמם כמות מסוימת של מים מטמפרטורה של $C^{\circ}25$ עד לטמפרטורה של $C^{\circ}50$, טבלו במים כפ' חשמלית המורכבת מנגד שהתנגדותו 20 אוהם ו לחברו אותה למקור חשמל של 24 וולט במשך 100 שניות. חשבו את האנרגיה החשמלית שהומרה לחום.
3. התנגדותו של גוף החימום בתנור חימום היא 20 אוהם. התנור והקומקום מחוברים במקביל למקור חשמל של 220 וולט במשך 100 שניות. חשבו את האנרגיה החשמלית הכוללת הטעינה הטעינה החשמלית המומרת לחום בשני המכשירים יחד. לשם כך חשבו תחילה את עוצמת הזרם העוברת דרך כל מכשיר ואת האנרגיה החשמלית המומרת במכשיר לחום.

הפסיק הכללי של מכשירי החשמל ברשות הביתית

כאשר מספר אדול של מכשירי חשמל מחוברים לרשת ומופעלים בו בזמן, במיוחד מכשירים "זולי חשמל" רוצר עומס יתר.

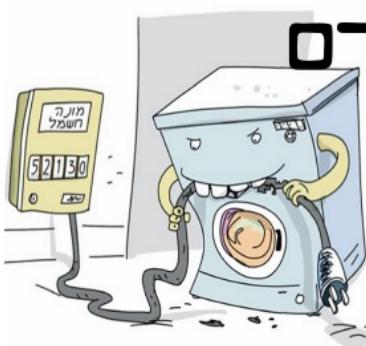כלומר, עצמת הזרם הראשי עולה על המותר, והפסק האוטומטי בלוח החשמל מתקף את אספקת הזרם החשמלי לבית.



מכשיירים זולי חשמל הם מכשיירים שהספק שלהם א Dol
יחסית. חיבור מכשיר זול חשמל לרשת החשמל מעלה
את עוצמת הזרם הראשי במידה רבה.

חיבור כמה מכשיירים כאלה עלול לאروم לעומס יתר. כדי
למנוע מצב זהה, חברת החשמל מאפשרת לעז
להשתמש במכשיירי חשמל רבים, בתנאי שהספק
ה כולל שלהם איינו יותר מערך מוגבל מראש.

בחלוקת מהבתים ההספק המרבי המותר הוא 8,800 וATT.
אם נניח שמייבש כביסה בעל הספק של 500,45, למשל,
חיבור של יותר מ-2 מכשיירים דומים לו יגרמו לעומס
יתר.

שאלה

בטבלה שלפניכם מוצג מידע על ההספק החשמלי של מכשירי חשמל ביתיים. בחרו צירוף של מכשירים שכאשו מפעלים אותם יחד נוצר מצב של עומס יתר בבתים שהספק המרבי המותר בהם הוא 8,800 וואט.



2,000		קונקטום חשמלי
3,300		דוד חימום
4,000		מכונת כביסה
4,400		מייבש כביסה

הספק (וואט)	המכשיר
10	רדיו
150	נורת ליבורן
70	טלוויזיה
1,000	תנור חימום

הקשר בין הספק למתח וזרם חשמלי

אם ידוע מהו המתח החשמלי על המכשיר (V) ביחידות וולט, וידועה עוצמת הזרם העובר דרכו (I) ביחידות אמפר, אפשר לחשב את הספק החשמלי של המכשיר (P) ביחידות ואת באמצעות הנוסחה הזאת: $P = I \cdot V$

נוסחה זו אפשר לבדוק ולהשאיב את הזרם, כאשר ידועים הספק והמתח: $I = \frac{P}{V}$

שאלות

1. מהו הספקו של מיבש שיעיר המחבר למקור חשמלי קבוע של 220 וולט, ושבעת הפעלתו עבר זרם בעוצמה של 10 אמפר? הציגו את דרך החישוב.
2. הספק החשמלי של מאורר הוא 50 ואט, של נורת ליבון 200 ואט, ושל מגהץ 1 קילוואט. מחברים את שלושתם במקביל למקור חשמלי של 220 וולט.
 - א. חשבו את עוצמת הזרם החשמלי העובר דרך כל מכביר.
 - ב. מהי **המסקנה** העולה מחישוב זה בנוגע לקשר בין עוצמת הזרם העובר דרך מכביר במעגל מקבילי לבין הספק החשמלי של המכਬיר?

עמ' 105

**חברת השמל המספקת ארגאה חשמלית, אובה תשלום
בעד הארגאה.**

**הארגאה החשמלית רבדדת ביחידות של קילוואט/שעה
קוט"ש**

**1 קוט"ש שווה לכמות הארגאה החשמלית המומרת
במכשיר חשמלי שהספק שלו הוא 1 קילו וואט,
כלומר, 1000 וואט, כאשר הוא פועל שעה אחת.**



כדי ליחסב את הארגיאה החשמלית המומרת במכשיר ביחידות של קוט"ש, מבטאים את ההספק **ביחידות של קילו וואט** ואת הזמן בשעות ומצייבים בנוסחה

$$E_{elc} = P^* t$$

את הארגיאה החשמלית המומרת במכשיר אפשר לחשב גם ביחידות של גזול. לצורך כך מצייבים בנוסחה את הזמן בשעות ואת הרספק **ביחידות של וואט**.

- א. חשבו (ביחידות של ג'ול) את האנרגיה החשמלית המומרת במכשיר שהספק שלו הוא 1 קילוואט כאשר הוא פועל במשך שעה אחת.
- ב. מהי **המסקנה** העולה מຕוצאת החישוב שקיבלתם בנוגע לקשר שבין קופ"ש לבין ג'ול?
2. ההספק של דוד חשמלי הוא 2,500 וואט. הדוד הופעל במשך 3 שעות.
- א. חשבו (ביחידות של קופ"ש) את כמות האנרגיה החשמלית המומרת בדוד לחום.
- ב. לפי התعرיף של חברת החשמל, מחירו של 1 קופ"ש הוא 0.54 ש"ח. חשבו כמה תשלוםים עבור כמות האנרגיה החשמלית שהדוד צריך במשך 3 השעות שבהן פעל.

rziloth shel mcsir chsmli

אחד המדרדים ליעילות ארגטית של מכשיר היא הרצילות של המכשיר. היחס בין הארגאה השימושית המופקת מהמכשיר והארגון המשקעת בו.

$$\text{rziloth} = \frac{\text{argah shimosiyut}}{\text{argah moskavut}}$$

כל שהרצילות אדולה יותר, כך יעילות ההפקה של הארגאה הרצוייה אבואה יותר.
עמ' 106

1. בטבלה שלפניכם מוצגים פרטיים על אנרגיית האור ועל כמות החום המתקבלות בנורות ליבון, פלאורסצנט ו-LED. מהי הניצילות של הנורות האלה על סמך הטבלה? הסבירו מדוע.

נורת LED	נורה פלאורסצנטית	נורת ליבון	
			אנרגיית האור (% מתוק האנרגיה החשמלית המושקעת)
			כמות החום (% מתוק האנרגיה החשמלית המושקעת)
80%	30%	5%	
20%	70%	95%	

2. בחרו את **סוג הגוף** (עמודות, קובי, עוגה וכדומה) המיצג בצורה הטובה ביותר את המידע שבטבלה עבר כל נורה וסרטטו אותו. מה מיציג בಗוף את הניצילות של הנורה?
3. ועדת הכלכלה של הכנסת החליטה שמיינואר 2012 אסור למכור בחניות נורות ליבון. על סמך המידע המתואר בטבלה או בגוף שהכנתם, מה לדעתכם היו הנימוקים לכך?

בשיעור לרכישת מכשיר יש להתחשב לא רק בנכילות של המכשיר אלא גם בהספק החשמלי שלו, במיוחד כאשר עומדים לבחור בין מכשירים הנותנים שירות דומה. עדיף לבחור מכשיר שהספקו קטן ו לנכילותו גדולה. למשל, בעת בחירה בין נורת ליבון לנורה פלאורסנטית (המਐרות בעוצמת אור זהה), עדיף לבחור בנורה פלאורסנטית שהספקה קטנה יותר ונכילותה גדולה יותר.

- העתיקו אל המחברת את הטבלה שלפניכם, ונסחו לה כותרת.
- חשבו את כמויות האנרגיה המושקעת והאנרגיה הרצiosa (השימושית) שהנורות מפיקות במהלך שעת עבודה אחת, והוסיפו לטבלה את התוצאות שתקבלו.
 - על סמך כל המידע הזה, המליצו להורים שלכם איזו נורה מומלץ לקנות. הסבירו מדוע.

סוג הנורה	ההספק (ואט)	הנצילות (%)	האנרגיה המושקעת (ואט-שעה)	האנרגiya הרצiosa (ואט-שעה)
נורת ליבון	75	5		
נורה פלאורסנטית רגילה	40	40		
נורה פלאורסנטית קומפקטיבית	30	80		

עמ' 107

בטבלה שלפניכם מידע על שתי נורות מסוגים שונים המאפשרות בעוצמה זהה.
על סמך המידע שבטבלה ענו על השאלות שאחריה.

הספק (וatt)	אורך חיים ממוצע (שעות)	עלות (ש"ח)	סוג הנורה
150	2,000	5	נורת ליבור
40	8,000	25	נורה פלאורסנטית קומפקטיבית

שאלות

1. חשבו את החיסכון באנרגיה (בקילו-ואט-שעה) כאשר משתמשים בנורה פלאורסנטית קומפקטיבית אחת (במשך כל אורך חייה) במקום נורת ליבור (במשך אותו פרק זמן). הסבירו.
2. מהו החיסכון הכספי (בשקלים) אם עלות של קילו-ואט-שעה היא 0.54 ש"ח?
3. הסיקו מסקנה: האם החיסכון הכספי מצדיק את השימוש בנורות פלאורסנטיות קומפקטיביות? נמקו.
4. הסבירו את המשפט הזה: "לשימוש בנורות חסכוניות יש גם יתרון סביבתי".

עמ' 108

סיכום

- כאשר מעגל חשמלי נסגר, נוצר זרם חשמלי בכל נקודותיו בו-זמנן.
- לפי חוק א Ohm: קיים יחס ישיר בין עוצמת הזרם החשמלי העובר דרך נגד כלשהו לבין המתח עליו, וכיים יחס הפוך בין עוצמת הזרם העובר דרך נגד כלשהו לבין התנגדותו (כל עוד המתח עליו נותר בלי שינוי).
- במעגל טורי: המתח של המקור שווה לסכום המתחים שעלו כל אחד מהרכיבים החשמליים המתחוברים ב串联, ועוצמת הזרם שווה בכל הנקודות לאורך המעגל. כאשר מספר הרכיבים החשמליים המתחוברים בטורי גדול, עוצמת הזרם במעגל קטנה (כל עוד מתח המקור נותר בלי שינוי).
- במעגל מקבילי: המתח של המקור שווה למתח שעלה כל אחד מהרכיבים החשמליים המתחוברים בו, ועוצמת הזרם הראשי שווה לסכום של עוצמות הזרם בענפים השונים. כאשר מתחבים עוד רכיבים חשמליים במקביל: עוצמת הזרם הראשי קטנה, אך עוצמת הזרם בכל ענף אינה משתנה והמתח על כל רכיב נותר גם הוא בלי שינוי. ההספק החשמלי של מכשיר חשמלי מבטא את קצב המרת האנרגיה החשמלית בו.
- נצילות המכשיר החשמלי היא ממד לעילותו בהפקת אנרגיה שימושית.
- הנצלות, ההספק, אורך החיים ועלות המכשיר החשמלי הם בין הגורמים העיקריים שיש להתחשב בהם בעת קניית מכשיר חשמלי.

שאלות 1-10 בעמ' 111